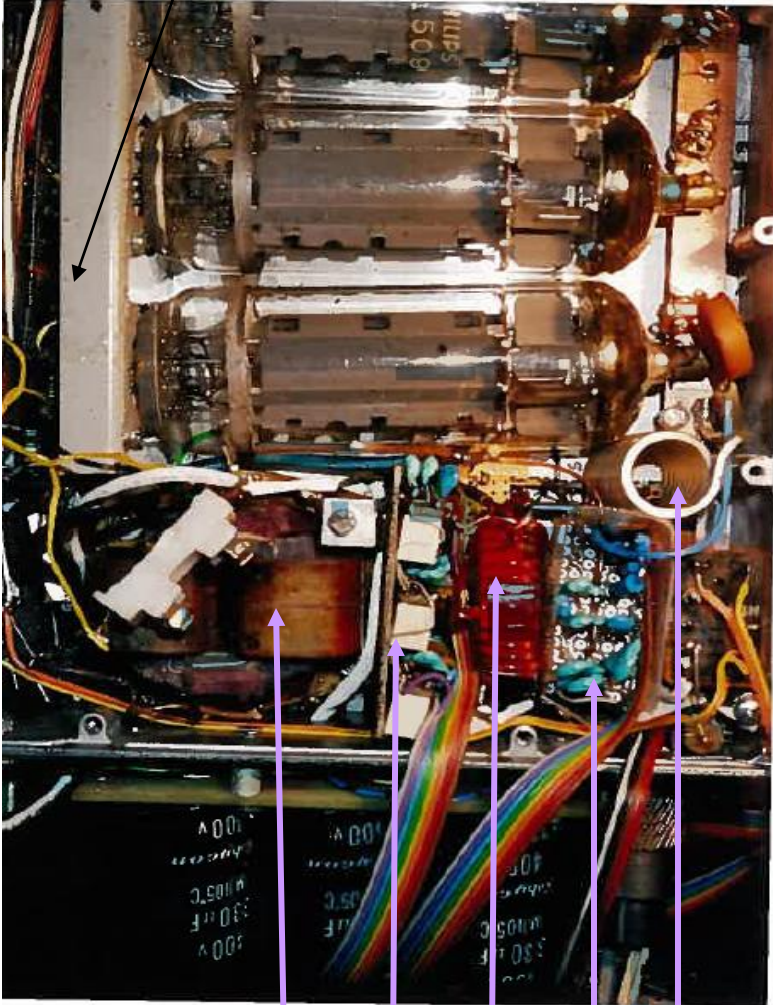


# Miniatuur PA met 3x PL509 in 18x20x5 cm

Driver met BLF175 voor 90 volt peak-peak alle KG banden tot 28 MHz (10 Watt)

Spoeltjes met relais om 120pF rooster capaciteit per band uit te tunen



Voeding 50Volt 400mA voor driver

OUTPUT PI-tank circuit:

Load-capacitors relais-gestuurd

Loading coil: 30 tot 160 meter op ringkern

Plate-capacitors relais-gestuurd

Loading coil: 20 tot 10 meter